

## DAFTAR GAMBAR

| Gambar                                                                                       | halaman |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 2.1. Kerucut pengalaman Edgar Dale .....                                                     | 15      |
| 2.2. Rangkaian terbuka .....                                                                 | 30      |
| 2.3. Rangkaian tertutup.....                                                                 | 30      |
| 2.4. Aliran listrik.....                                                                     | 31      |
| 2.5. Aliran air.....                                                                         | 31      |
| 2.6. Amperemeter dipasang seri .....                                                         | 33      |
| 2.7. Simbol saklar satu kutub .....                                                          | 34      |
| 2.8. Simbol saklar dua kutub .....                                                           | 34      |
| 2.9. Skema sekring .....                                                                     | 35      |
| 2.10. Macam-macam bentuk sekering.....                                                       | 36      |
| 2.11. Grafik hubungan arus dengan waktu pada: (a) arus searah,<br>(b) arus bolak-balik ..... | 36      |
| 2.12. Daya pada sebuah resistor pada rangkaian Ac .....                                      | 37      |
| 2.13. Muatan listrik pada beberapa benda .....                                               | 38      |
| 2.14. Grafik hubungan antara kuat arus dengan beda potensial .....                           | 40      |
| 2.15. Resistor tetap .....                                                                   | 42      |
| 2.16. Tipe bergeser .....                                                                    | 43      |
| 2.17. Tipe berputar .....                                                                    | 43      |
| 2.18. Penggunaan multimeter .....                                                            | 44      |
| 2.19. Pemasangan ampereneter dan voltmeter pada rangkaian .....                              | 44      |
| 2.20. Jalan raya yang bercabang.....                                                         | 47      |
| 2.21. Rangkaian listrik yang bercabang .....                                                 | 47      |
| 2.22. Tanda positif dan negatif ggl .....                                                    | 48      |
| 2.23. Rangkaian tertutup .....                                                               | 49      |
| 2.24. Rangkaian satu loop .....                                                              | 50      |
| 2.25. Lampu disusun seri .....                                                               | 51      |
| 2.26. Simbol rangkaian .....                                                                 | 52      |
| 2.27. Hambatan pengganti .....                                                               | 52      |
| 2.28. Lampu disusun paralel .....                                                            | 53      |
| 2.29. Simbol rangkaian .....                                                                 | 53      |
| 2.30. Hambatan pengganti .....                                                               | 53      |
| 2.31. Peta Konsep Listrik Dinamis .....                                                      | 57      |
| 2.32. Tampilan menu pembuka <i>Adobe Captivate 6.0</i> .....                                 | 58      |
| 2.33. Kotak dialog awal tampilan .....                                                       | 59      |
| 2.34. Kotak dialog <i>New Blank Project</i> .....                                            | 59      |

|                                                                                           |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 2.35. Mengatur animasi teks .....                                                         | 60  |
| 2.36. Tampilan gambar dalam <i>slide</i> .....                                            | 60  |
| 2.37. Tampilan <i>Text Caption</i> .....                                                  | 61  |
| 2.38. Pengaturan durasi yang dilakukan pada <i>Timeline</i> .....                         | 61  |
| 2.39. Kotak suara .....                                                                   | 62  |
| 2.40. Mempublish presentasi .....                                                         | 63  |
| 2.41. Proses <i>publish</i> selesai .....                                                 | 63  |
| 2.42. tahap produksi video dalam <i>Pinnacle studio 14</i> .....                          | 65  |
| 2.43. Tampilan <i>captur video</i> .....                                                  | 65  |
| 2.44. Tampilan edit video .....                                                           | 66  |
| 2.45. Tampilan <i>make movie video</i> .....                                              | 66  |
| 2.46. Tampilan <i>Format Factory 2.10</i> .....                                           | 67  |
| 2.47. Tampilan ruang kerja <i>Adobe Photoshop CS 5 Portable</i> .....                     | 68  |
| 3.1. Bagan Arus ( <i>Stream Chart</i> ): Proses Pengembangan<br>Media Instruksional ..... | 74  |
| 3.2. <i>One-Shot Case Study</i> .....                                                     | 80  |
| 4.1. Menu Belajar Listrik Dinamis .....                                                   | 89  |
| 4.2. Menu Utama Media Interaktif .....                                                    | 100 |